
# Øving 9 IFYX1002
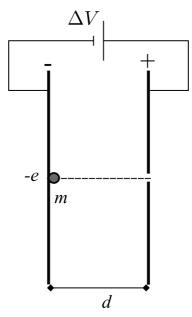
## **Oppgave 1**

I et gammeldags TV-apparat tegnes bildet opp av elektroner som akselereres gjennom et elektrisk felt, og som deretter produserer en lysprikk når elektronet treffer en fosforbelagt skjerm.

I et bestemt TV-apparat akselereres et elektron i det homogene feltet mellom to parallelle metallplater med plateavstand  $d=20~{\rm cm}$ , der spenningen mellom platene er  $\Delta V=2,0~{\rm kV}$ . Se figuren under.



- a) Bestem farten til et elektron som akselereres med null startfart fra den negative plata, idet elektronet når den positive plata.
- b) Hva er den elektriske feltstyrken  ${\cal E}$  mellom platene?

### Oppgave 2

En luftfylt platekondensator med gitt plateareal har i utgangspunktet en plateavstand d og er ladet opp til en spenning V ved hjelp av et batteri.

Kondensatoren blir så koblet fra batteriet, og deretter dobles plateavstanden. Hva blir spenningen mellom kondensatorplatene etter dette, dvs. idet plateavstanden er 2d?

- A.  $\frac{V}{4}$
- B.  $\frac{V}{2}$
- $\mathsf{C}.\ V$
- D. 2V
- E. 4V

## Oppgave 3


Du har 5 identiske kondensatorer med kapasitans  $1,0~\mathrm{mF}$  som skal kobles sammen slik at alle kondensatorene tas i bruk.

Hvordan må kondensatorene kobles for å få høyest mulig ekvivalent kapasitans, og hva blir den høyeste mulige kapasitansen for koblingen?

- A. Parallellkobling, maksimal kapasitans  $5,0~\mathrm{mF}$
- B. Parallellkobling, maksimal kapasitans  $1,0~\mathrm{mF}$
- C. Parallellkobling, maksimal kapasitans  $0,20~\mathrm{mF}$
- D. Seriekobling, maksimal kapasitans  $5,0~\mathrm{mF}$
- E. Seriekobling, maksimal kapasitans  $1,0~\mathrm{mF}$

#### **Oppgave 4**

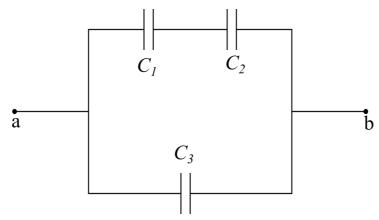a) Bestem den ekvivalente kapasitansen mellom de to markerte punktene a og b i kretsen under, når kondensatorene har kapasitanser  $C_1=3,0~\mu\mathrm{F}$ ,  $C_2=6,0~\mu\mathrm{F}$ ,  $C_3=2,0~\mu\mathrm{F}$ .



Anta at spenningen mellom a og b er  $V_{
m ab}=12~{
m V}.$ 

- b) Bestem mengden ladning lagret på hver av kondensatorene.
- c) Bestem spenningen over hver av kondensatorene.